

PROIECT EI2



Nicolae Danut Popa


Grupa 5402

2017-2018

Enunt: sa se realizeze proiectarea unui convertizor static de frecventa cu urmatoarele date:

- $V_{\text{motor}} = 390 \text{ V}$
- $S_m = 10 \text{ kVA}$
- $\Delta f = \{f_{\text{min}}; f_{\text{max}}\} = \{5; 79\} \text{ Hz}$
- Tip redresor: RPMT – redresor trifazat cu punct median comandat
- $E = 310 \text{ V}$

Schema bloc:

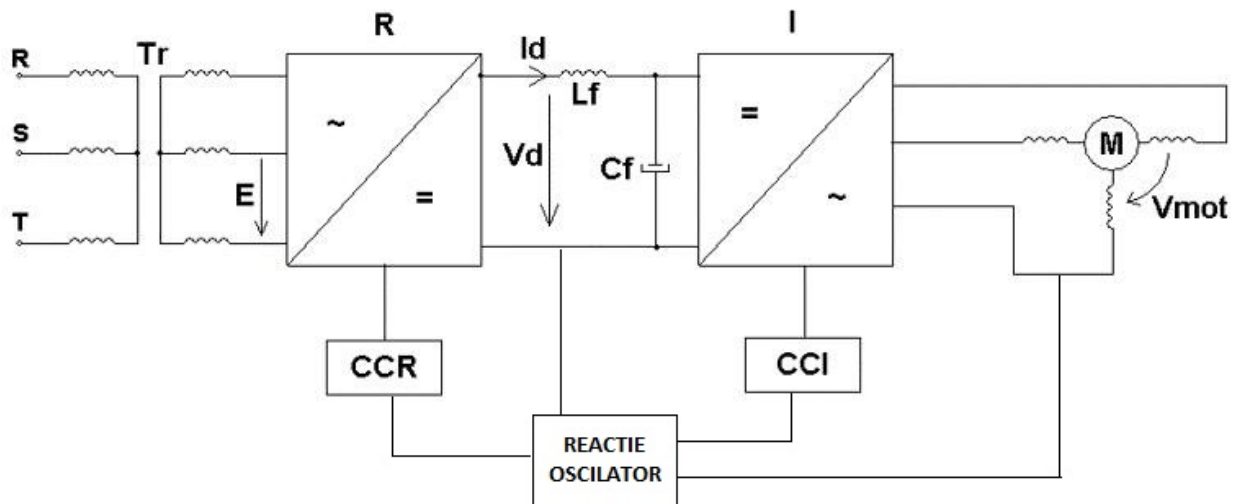

Etapa 1:

\check{V} = valoarea amplitudinii tensiunii de faza

V_{LL} = valoarea efectiva a tensiunii de linie

$$\check{V} = 2 \cdot \frac{1}{T} \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{Vd}{3} \cos(wt) dw + \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \frac{Vd}{3} \cos(wt) dw \right]$$

$$\check{V} = \frac{2Vd}{3\pi} \left[\sin(wt) dt \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} + \sin(wt) dt \Big|_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \right]$$

$$\check{V} = \frac{2Vd}{3\pi} \left[\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) + \left(\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right) \right]$$

$$\check{V} = Vd \cdot a$$

$$a = \frac{2}{\pi} \cong 0.636$$

$$V_{LL} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot Vd \cdot a \Rightarrow Vd = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}a} V_{LL}$$

$$V_{LL} = V_{motor} = 390V$$

$$Vd = \frac{\sqrt{2} \cdot 390}{\sqrt{3} \cdot 0.636} = \frac{551.543}{1.101} = 500.947 \cong 501V$$

Raportul de transformare al transformatorului Tr este $n = 1.7 \Rightarrow$


$$\Rightarrow E = 1.7 * 310 \Rightarrow E = 527V$$

Redresorul folosit este de tip trifazat cu punct median comandat =>

$$\Rightarrow V_d = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} \cdot E \cdot \cos \alpha \Leftrightarrow 501 = \frac{3\sqrt{6} \cdot 527 \cdot \cos \alpha}{2\pi} \Leftrightarrow 501 = 616.662 \cos \alpha$$


$$\cos \alpha = \frac{501}{616.662} = 0.812352 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(0.812352) \Rightarrow \alpha = 35.67^\circ$$

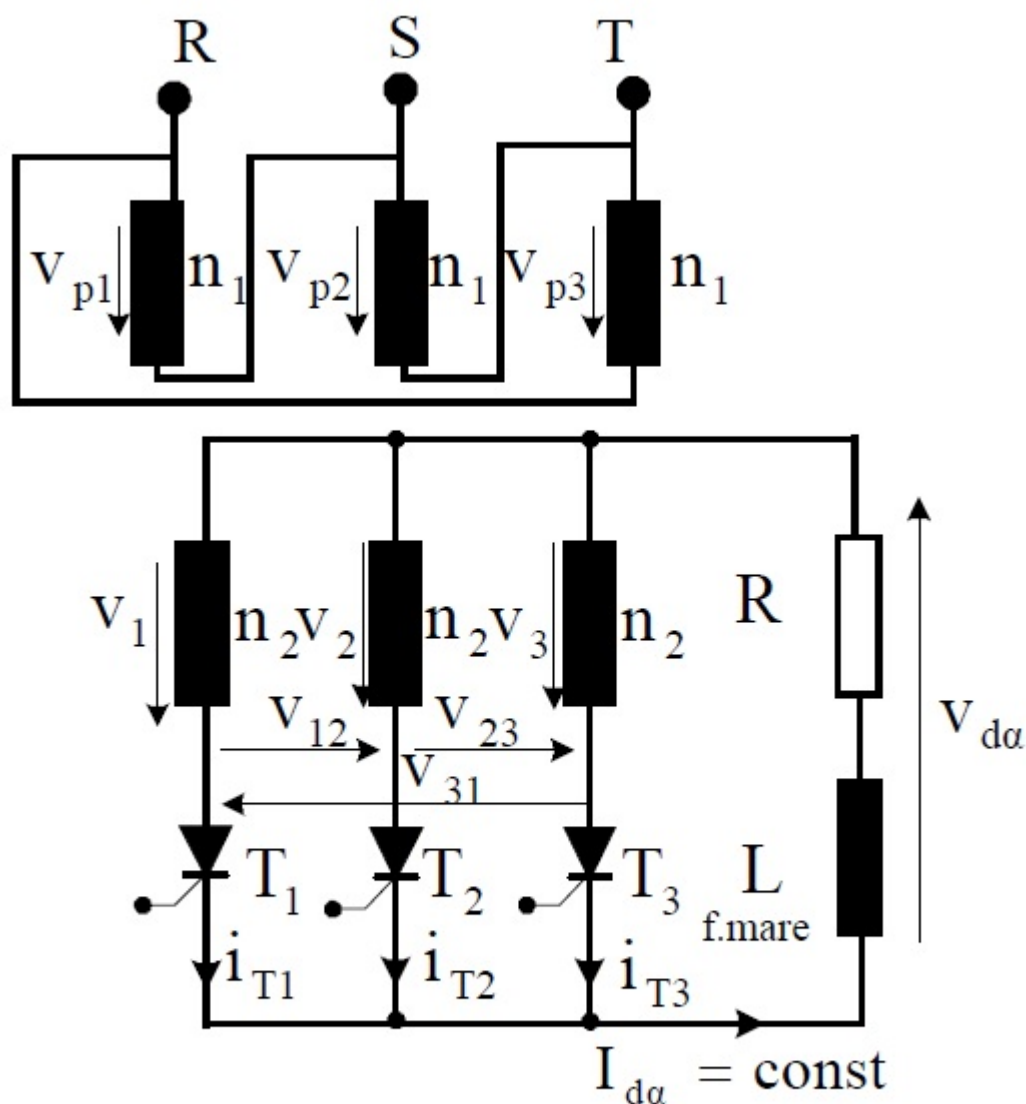Schema redresor trifazat cu punct median comandat:



Redresor trifazat cu punct median
funcționând pe sarcină puternic inductivă.

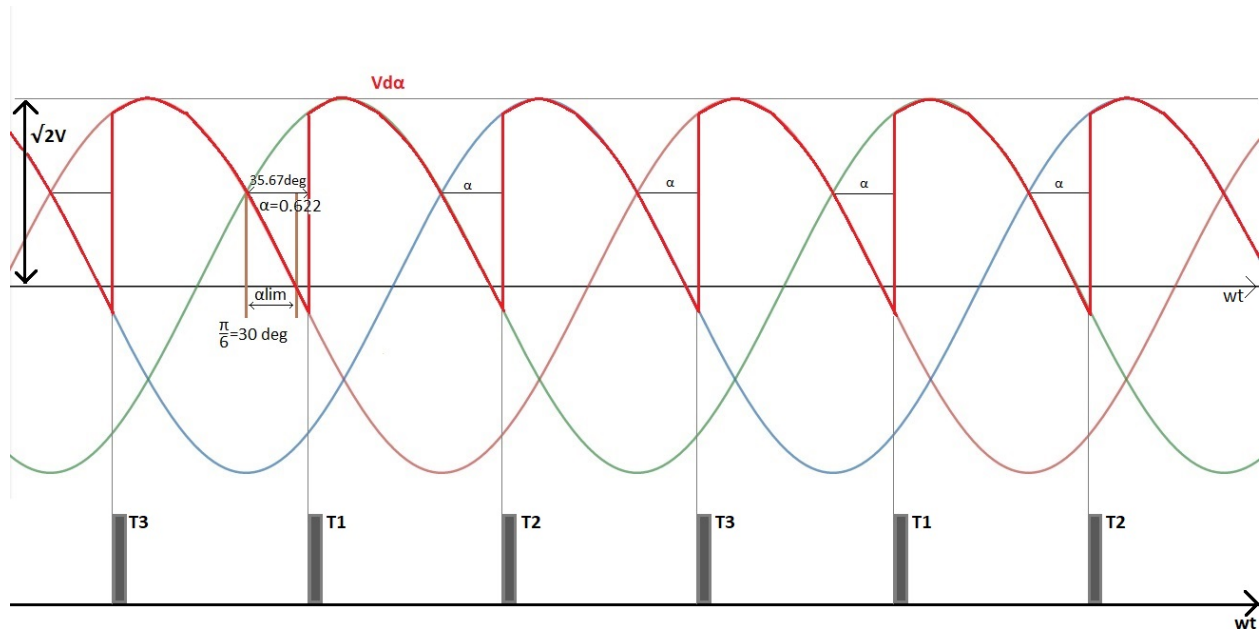Forma de unda redresata si diagram de conductie a tiristoarelor:



$$S_m = V_d \cdot I_d \Rightarrow I_d = \frac{S_m}{V_d} = \frac{10^4}{501} \Rightarrow I_d \cong 19.96A$$

$$I_{Tavr\alpha} = \frac{\sqrt{6}}{2\pi} I_d \cdot \cos\alpha = \frac{\sqrt{6} \cdot 19.96}{2\pi} \cdot \cos(35.67^\circ) = \frac{48.891 \cdot 0.812}{6.28} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_{Tavr\alpha} \cong 6.32A$$

Se alege un coefficient de siguranta de 1.1 \Rightarrow

$$I_{Tavr\alpha} = 1.1 \cdot 6.32 = 6.95A \Rightarrow I_{Tavr\alpha} = 7A$$

$$I_{TRM\alpha} = 3 \cdot I_{Tavr\alpha} = 21A$$

$$I_{Trms} = \frac{I_{TRM\alpha}}{\sqrt{3}} \cong 12.3A$$